

ELEC 241: CA Session 4 Notes (Quiz I Review)

Onkur Sen

September 19, 2012

Complex Exponentials

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

$$\cos \theta = \operatorname{Re}[e^{j\theta}] = \operatorname{Im}[je^{j\theta}]$$

$$\sin \theta = \operatorname{Im}[e^{j\theta}] = \operatorname{Re}[-je^{j\theta}]$$

Trigonometry

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

Impedances

$$Z_R = R$$

$$Z_C = \frac{1}{j2\pi fC}$$

$$Z_L = j2\pi fL$$

$$\text{Series: } Z_{eq} = Z_1 + Z_2$$

$$\text{Parallel: } Z_{eq} = Z_1 || Z_2 = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$\text{Conductance: } G = \frac{1}{Z}$$

Circuits

$$\text{Ohm's Law: } v = iZ$$

$$\text{Voltage divider: } V_1 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} V_{in}$$

$$\text{Current divider: } i_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} i_{in}$$

$$\text{Power: } P = iv = i^2 Z = \frac{v^2}{Z}$$

$$\text{KVL: } \sum_{\text{loop}} v_k = 0$$

$$\text{KCL: } i_{in} - i_{out} = 0$$

LTI Systems

$$\begin{aligned} & \sum (\text{scaled, time-shifted inputs}) \\ \xRightarrow{S} & \sum (\text{scaled, time-shifted outputs}) \\ S \left[\sum_{k=1}^{\infty} c_k x(t - \tau_k) \right] &= \sum_{k=1}^{\infty} c_k y(t - \tau_k) \end{aligned}$$

Transfer Functions

$$H(f) = \frac{V_{out}}{V_{in}} \text{ OR } \frac{I_{out}}{V_{in}} \text{ OR } \frac{V_{out}}{I_{in}} \text{ OR } \frac{I_{out}}{I_{in}}$$

$$\text{Low-pass filter: } \lim_{f \rightarrow \infty} H(f) = 0, G = |H(0)|$$

$$\text{High-pass filter: } \lim_{f \rightarrow 0} H(f) = 0, G = |H(\infty)|$$

$$\text{Cutoff Frequency: } |H(f_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} G$$